

Regolatori toni

- Regolatore toni con LM387 con schema preso e rielaborato da [–Audio IC handbook Texas Instrumetnts](#)

Funziona veramente bene, da porre in uscita al vostro DVD o radioricevire eventualmente ma non necessariamente accoppiato coun un amplificatore in cascata

